




Tema 2

**LÓGICA COMBINACIONAL (I):
FUNCIONES ARITMÉTICO-
LÓGICAS (Tema 5 del libro)**

TEMA 2: LÓGICA COMBINACIONAL (I): FUNCIONES ARITMÉTICO-LÓGICAS

- *Contexto*
- *Conocimiento Previo necesario*
- *Objetivos del Tema*
- *Guía de Estudio*
- *Contenido del Tema*
 - 2.1. Representación Conjunta de Números Positivos y Negativos
 - 2.2. Sumadores y Restadores
 - 2.2.1. Semisumadores
 - 2.2.2. Sumadores
 - 2.2.3. Semirrestadores
 - 2.2.4. Restadores Completos
 - 2.2.5. Sumador Serie
 - 2.2.6. Sumador Paralelo con Acarreo Adelantado
 - 2.3. Sumadores en Complemento a 1: Gestión del Problema del Rebose
 - 2.4. Comparadores
 - 2.5. Unidades Aritmético-Lógicas (ALUs)
 - 2.6. Problemas
- *Preparación de la Evaluación*
- *Referencias Bibliográficas*

- Objetivo 1:** *Conocer los fundamentos de la aritmética binaria. Distintas formas de representación de los números positivos y negativos.*
- Objetivo 2:** *Conocer los distintos tipos de circuitos sumadores y restadores (soluciones básicas y rápidas y problema del rebose).*
- Objetivo 3:** *Comprender el funcionamiento de los comparadores para palabras de n bits.*
- Objetivo 4:** *Comprender el funcionamiento y la estructura interna de las ALU's tipo SN74181.*

 

En general, para palabras de n bits, tendremos 2^{n-1} números positivos y 2^{n-1} negativos.

Hay tres formas básicas que permiten la representación conjunta de números positivos y negativos: (1) *Signo y Magnitud (S-M)*, (2) *Complemento a 1 (C-1)* y (3) *Complemento a 2 (C-2)*.

5.1 Representación conjunta de números positivos y negativos

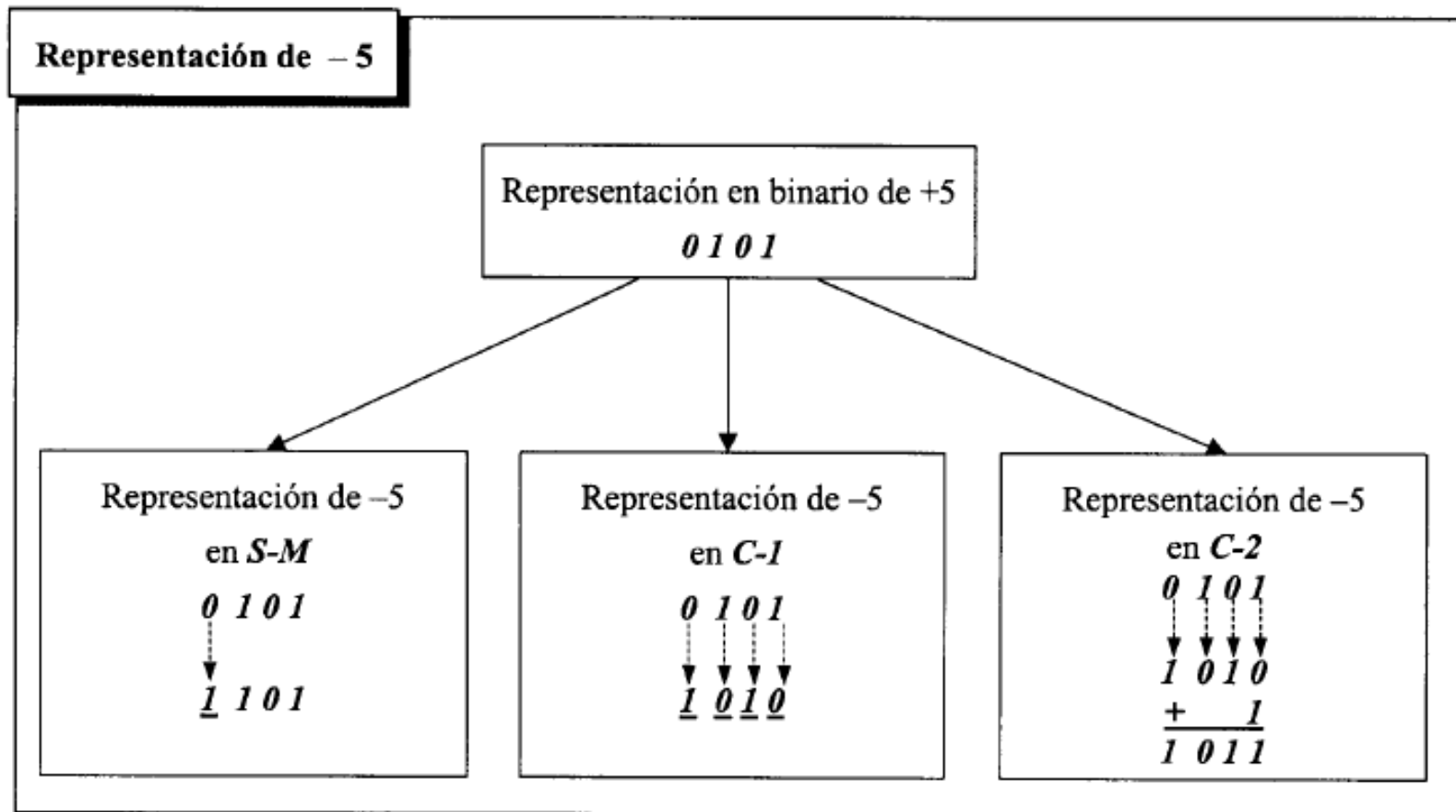


Figura 5.3. Ilustración del proceso de obtención de las tres representaciones de -5 (S-M, C-1 y C-2).

<i>Configuraciones Binarias (4 bits)</i>	<i>Nº equivalente en decimal según las distintas representaciones en binario</i>			
	<i>Binario Puro</i>	<i>S-M</i>	<i>C-1</i>	<i>C-2</i>
0 000	0	+0	+0	+0
0 001	1	+1	+1	+1
0 010	2	+2	+2	+2
0 011	3	+3	+3	+3
0 100	4	+4	+4	+4
0 101	5	+5	+5	+5
0 110	6	+6	+6	+6
0 111	7	+7	+7	+7
1 000	8	-0	-7	-8
1 001	9	-1	-6	-7
1 010	10	-2	-5	-6
1 011	11	-3	-4	-5
1 100	12	-4	-3	-4
1 101	13	-5	-2	-3
1 110	14	-6	-1	-2
1 111	15	-7	-0	-1

Figura 5.1. Tabla resumen de las distintas formas de representación conjunta de números positivos y negativos. Pasamos de binario al número equivalente en decimal.

$$y_2 = x_2$$

$$y_1 = \bar{x}_2 x_1 x_0 + \bar{x}_2 x_1 \bar{x}_0 + x_2 \bar{x}_1 \bar{x}_0 + x_2 \bar{x}_1 x_0 = x_2 \oplus x_1$$

[5.1]

$$y_0 = \bar{x}_2 x_1 x_0 + \bar{x}_2 \bar{x}_1 x_0 + x_2 \bar{x}_1 \bar{x}_0 + x_2 x_1 \bar{x}_0 = x_2 \oplus x_0$$

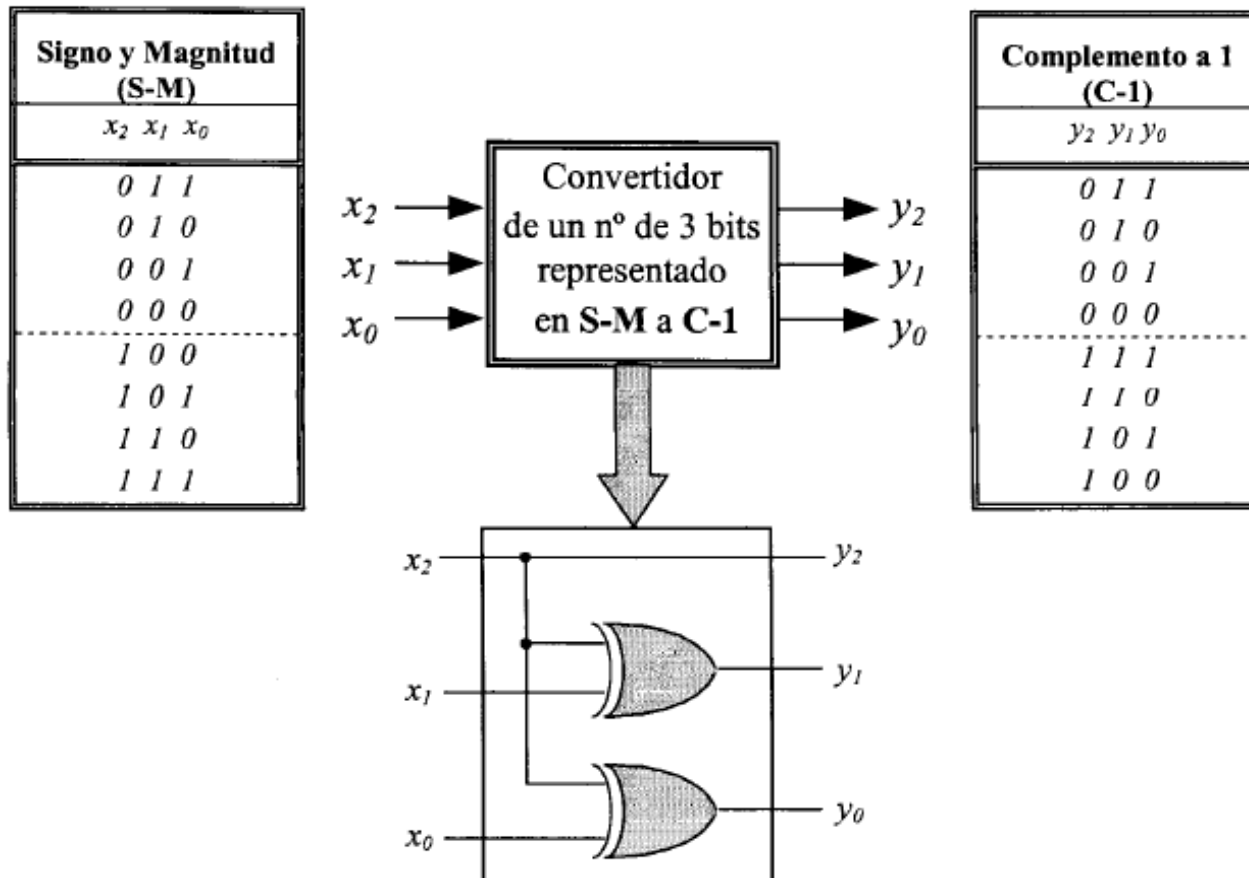


Figura 5.4. Circuito convertidor de S-M a C-1.

5.2 Sumadores y Restadores

■ 5.2.1 Semisumador

- No tiene en cuenta el acarreo de la fase anterior
- Suma dos bits

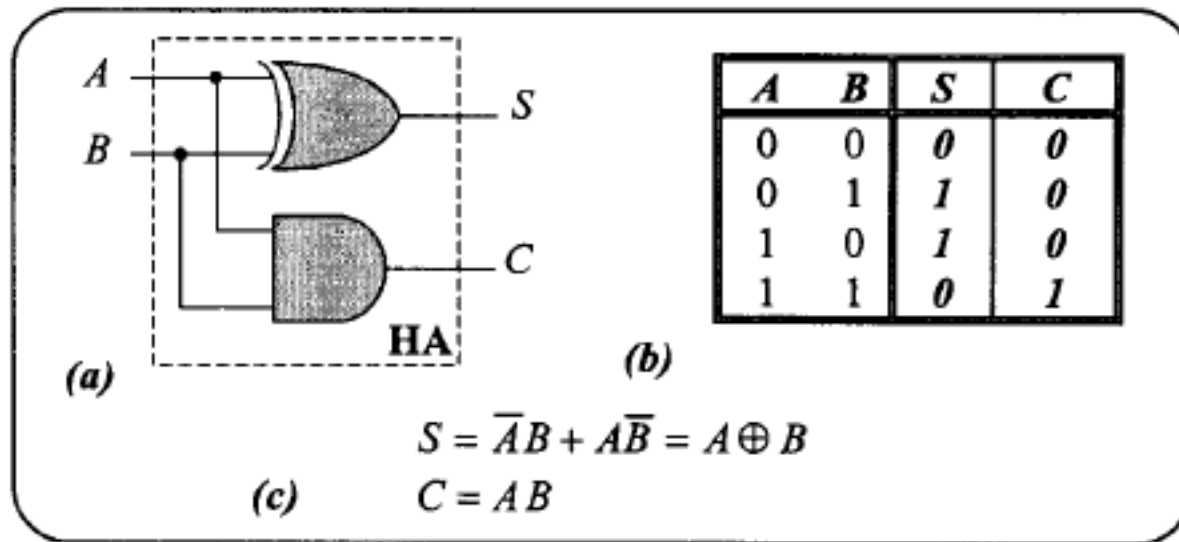


Figura 5.5. Semisumador. (a) Circuito. (b) Tablas de verdad. (c) Expresiones de la suma y el arrastre.

5.2.2 Sumadores

- Tiene en cuenta el acarreo de la fase anterior
- Para su síntesis necesitamos tener de un módulo que sumará tres bits A_i , B_i , C_i y que produzca la suma local y el arrastre S_i , C_{i+1}

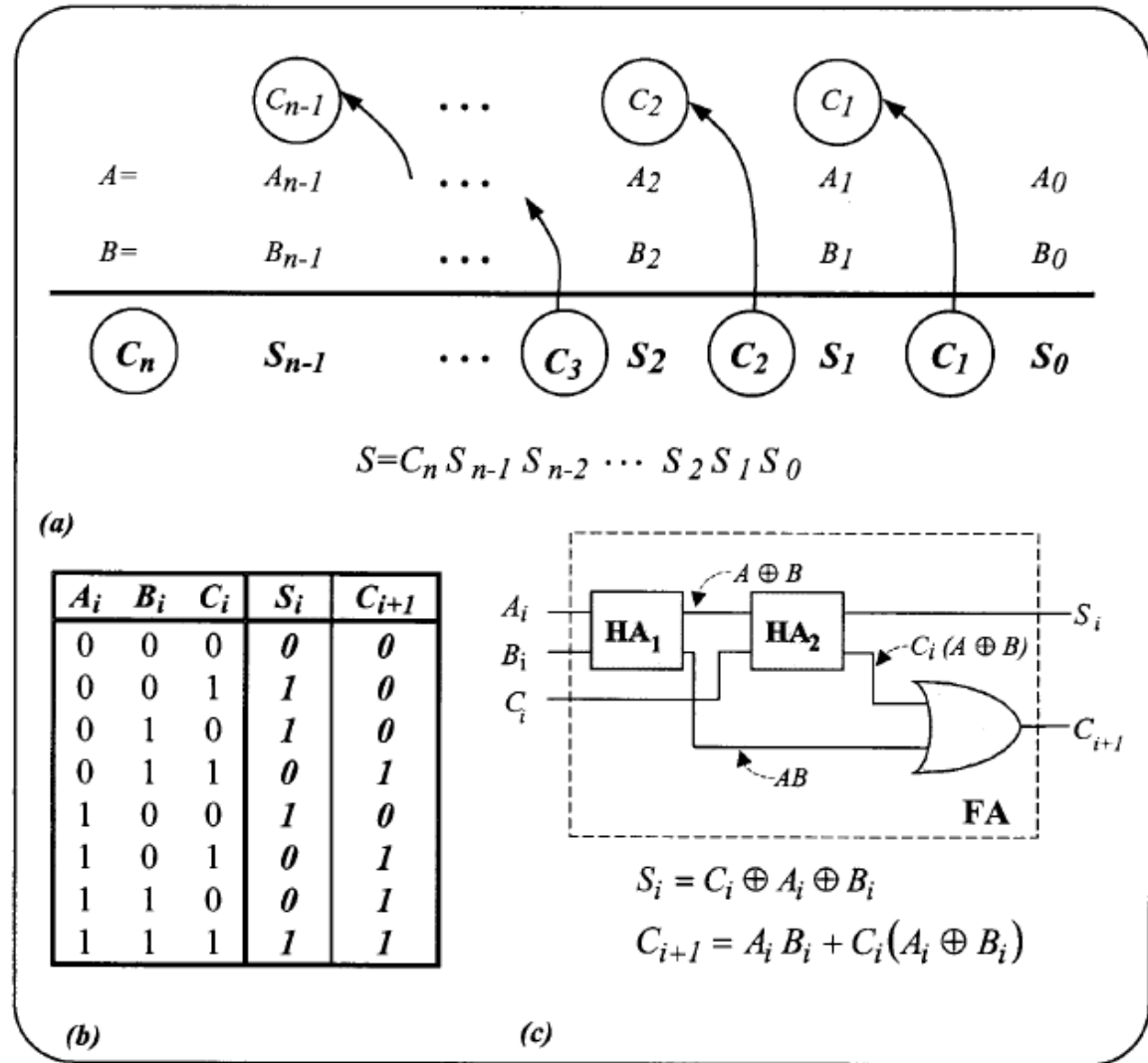


Figura 5.6. Sumador completo. (a) Algoritmo de suma de dos números de n bits. (b) Síntesis a partir de semisumadores. (c) Tabla de verdad del sumador completo.

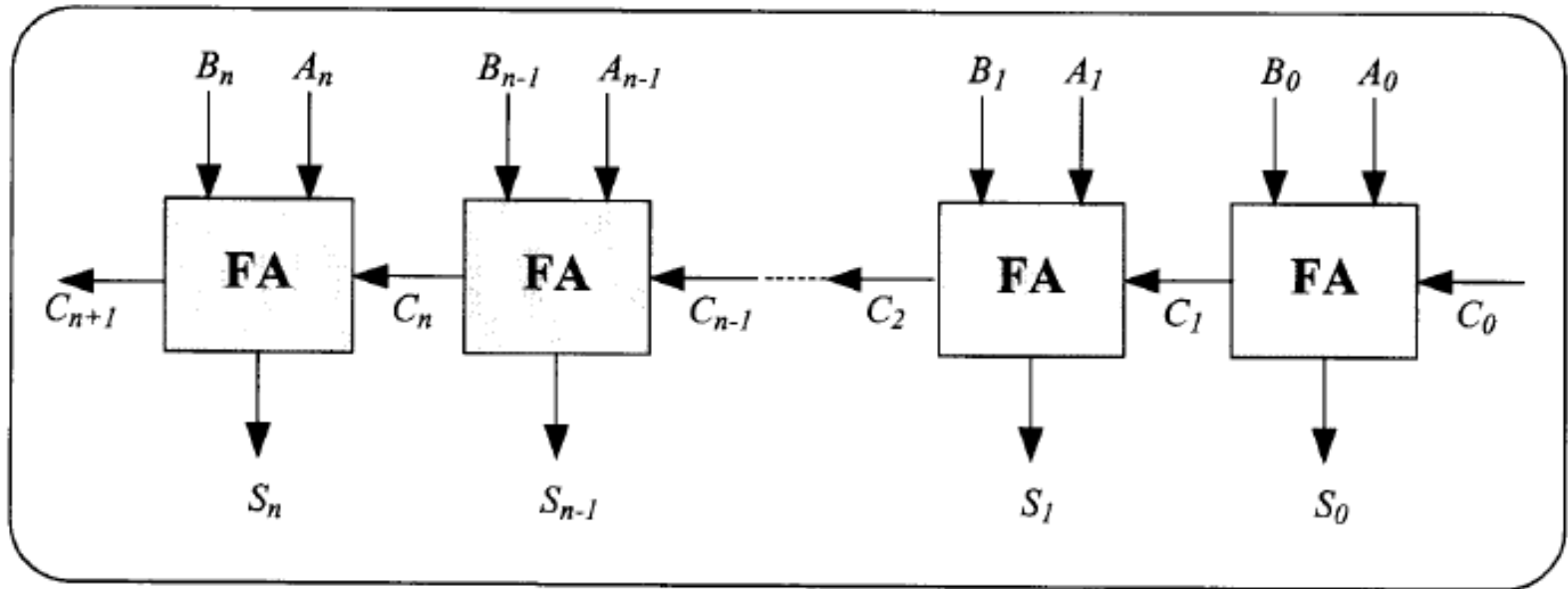


Figura 5.7. Extensión del sumador completo de la *figura 5.6.c* a un sumador paralelo para palabras de 4 bits.

5.2.3 Semirrestadores

 


Figura 5.8. Semirrestador

5.2.4 Restadores Completo

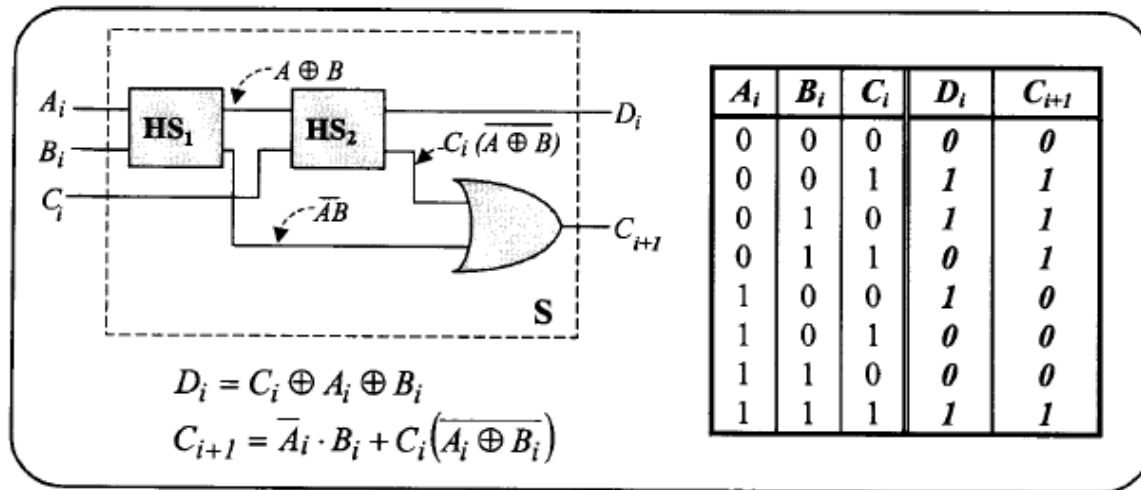


Figura 5.9. Restador.

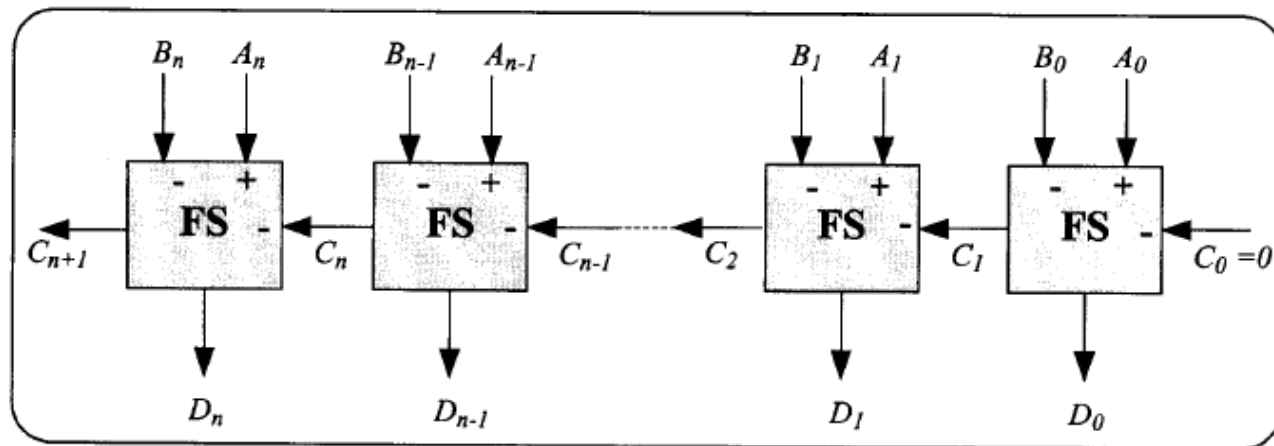


Figura 5.10. Restador paralelo

5.2.5 Sumador Serie


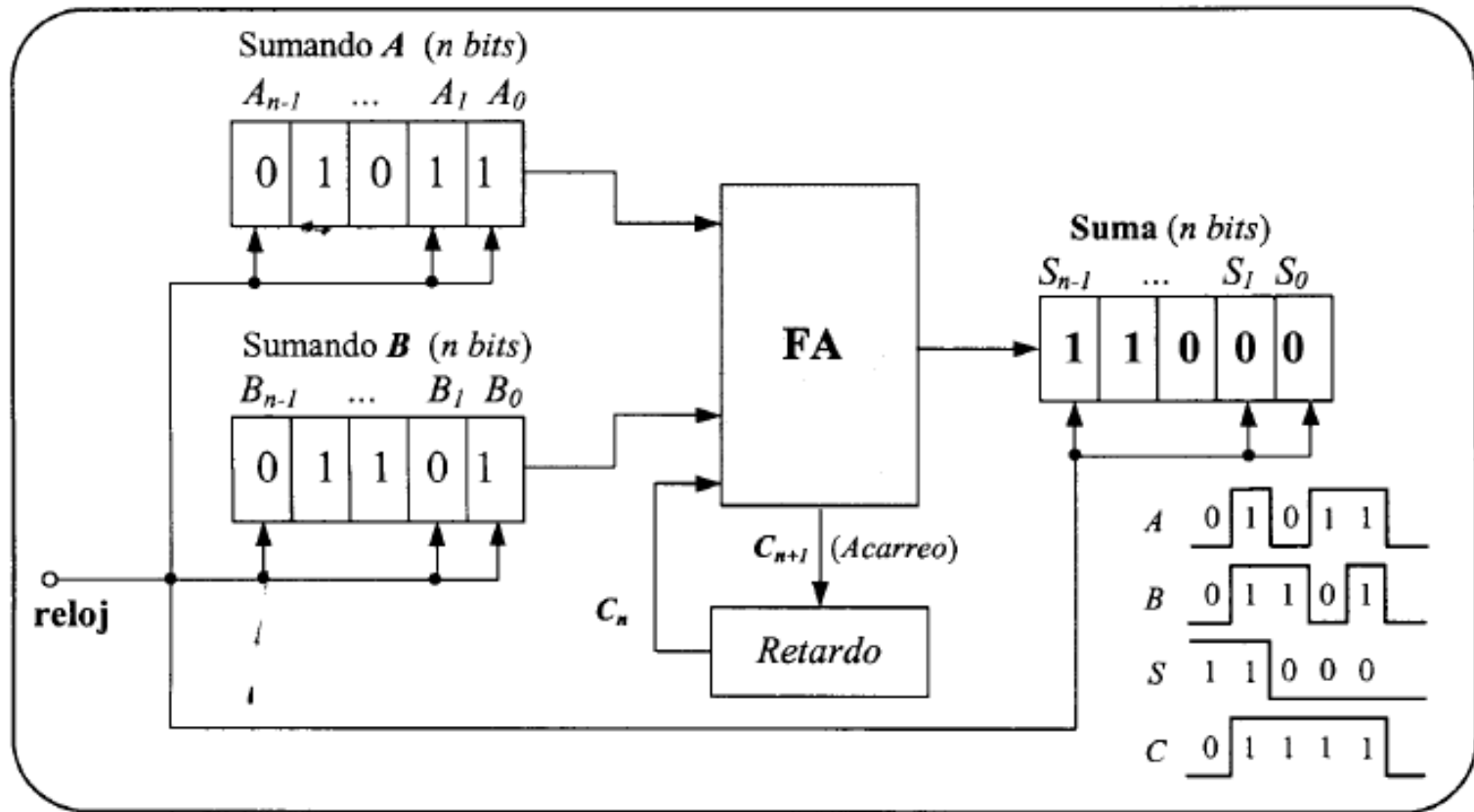


Figura. 5.11. Esquema cualitativo de un sumador serie para palabras de n bits.

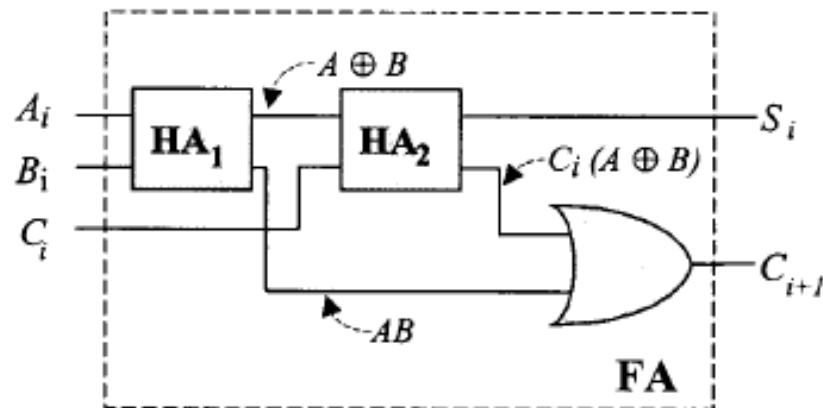5.2.6 Sumador paralelo con acarreo adelantado



$$S_i = C_i \oplus A_i \oplus B_i$$

$$C_{i+1} = A_i B_i + C_i(A_i \oplus B_i)$$

$$P_i = A_i \oplus B_i \quad y \quad G_i = A_i \cdot B_i \quad [5.9]$$

Las salidas del sumador se pueden expresar en términos de P y G como

$$S_i = P_i \oplus C_i \quad y \quad C_{i+1} = G_i + P_i C_i \quad [5.10]$$

La señal interna, G_i , se denomina "*generación de acarreo*" y produce un estado de alta cuando $A_i = B_i = "1"$. La señal P_i se denomina de "*propagación del acarreo*" y es la que se compone con el acarreo de entrada (C_i) para producir el de salida (C_{i+1}).

$$S_i = P_i \oplus C_i \quad y \quad C_i = G_i + P_i C_i \quad [5.10]$$

Escribamos ahora las funciones para la salida de arrastre de cada etapa en función de las señales P y G .

$$C_1 = G_0 + P_0 C_0$$

$$C_2 = G_1 + P_1 C_1 = G_1 + P_1(G_0 + P_0 C_0) = G_1 + P_1 G_0 + P_1 P_0 C_0 \quad [5.11]$$

$$C_3 = G_2 + P_2 C_2 = G_2 + P_2 G_1 + P_2 P_1 G_0 + P_2 P_1 P_0 C_0$$

$$C_4 = G_3 + P_3 G_2 + P_3 P_2 G_1 + P_3 P_2 P_1 G_0 + P_3 P_2 P_1 P_0 C_0$$

 


Figura 5.12. Sumador paralelo de 4 bits con lógica de acarreo adelantado.

Obsérvese que los cuatro bits de salida, S_0 a S_3 , sufren el mismo retardo de propagación, el correspondiente a los cuatro niveles de puertas lógicas usados:

- a) Los semisumadores que generan las señales P y G.
- b) Las puertas AND que generan los términos mínimos del acarreo adelantado.
- c) Las puertas OR.
- d) Las XOR de salida

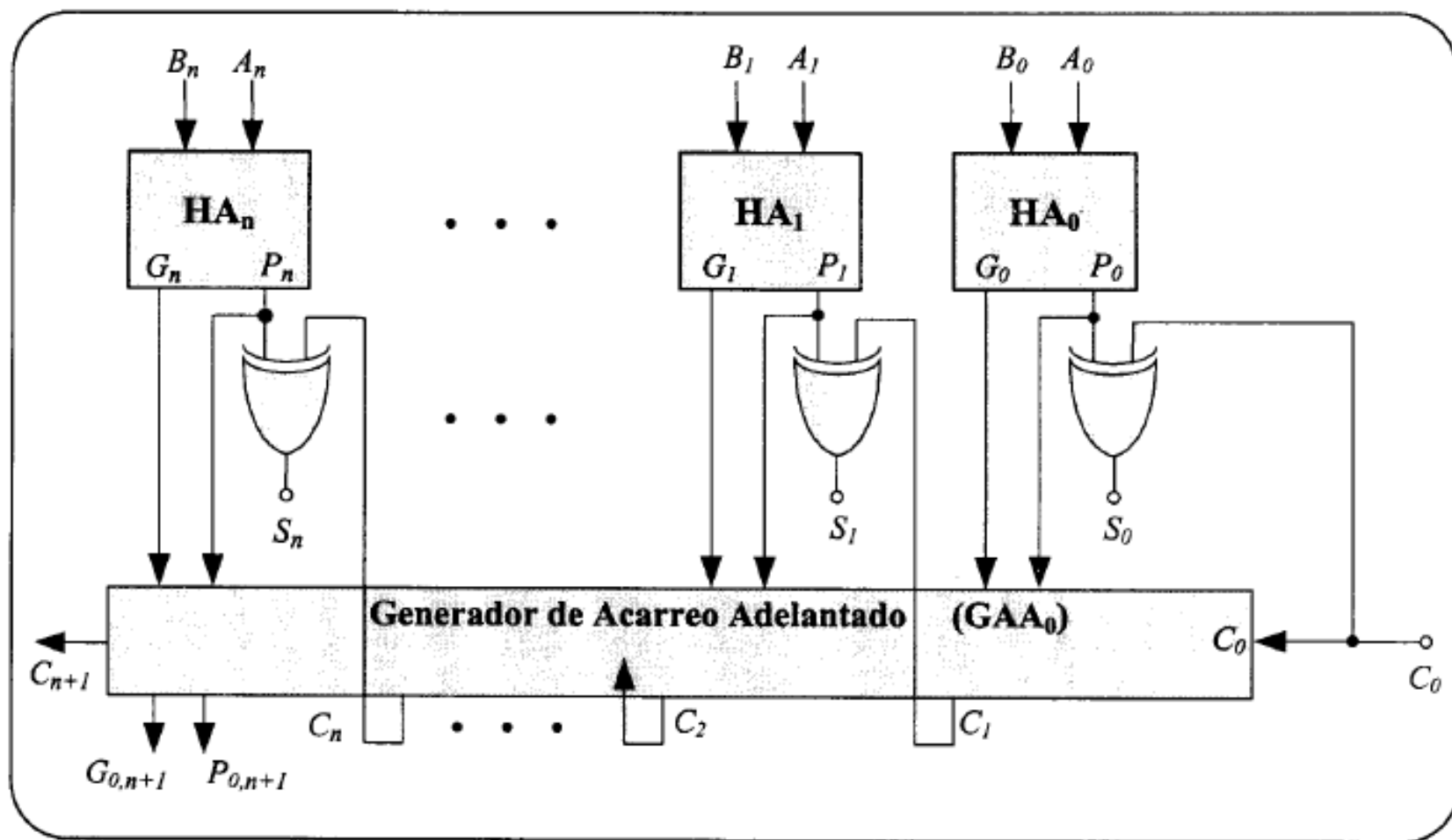


Figura 5.13. Versión compacta del circuito de sumador paralelo con acarreo adelantado de la figura 5.12.

5.3 Sumadores en complemento a 1: gestión del problema del rebose

- I. Para obtener los números negativos en C-1 hay que cambiar los “0” por “1” y los “1” por “0”.
- II. Para sumar números positivos y negativos en C-1, se suma en binario y se desprecia el bit de acarreo cuando éste es cero. Cuando es uno se desprecia también, pero en este caso se le suma un uno al resultado previo.

En este caso, como queremos encontrar un circuito que sume palabras de sólo dos bits, (A_1, A_0) y (B_1, B_0) , sólo tenemos 2 bits para representar los números positivos y negativos y el bit más significativo es el bit de signo. Por consiguiente, realmente sólo nos queda 1 bit para representar las magnitudes. Así los números que podemos representar en C-1 (con 2 bits) son:

C-1	00	01	10	11
Decimal	+0	+1	-1	-0

Obsérvese que el rebose sólo se puede producir cuando *los dos sumandos son del mismo signo* (ambos positivos o ambos negativos) pues cuando son de signo distinto el resultado siempre será menor que uno de los operandos y podrá representarse usando el mismo número de bits que hemos usado para los operandos. Para saber si se produce o no el rebose hay que comprobar el *signo de la suma*. Si es correcto no hay rebose. Si es incorrecto, sí.

- *Sin problemas ni necesidad de sumar "1" al resultado:*

$$\begin{array}{rcl}
 00 & (+0) & \\
 + 01 & (+1) & \\
 \hline
 01 & \longrightarrow & (+1)
 \end{array}
 \qquad
 \begin{array}{rcl}
 01 & (+1) & \\
 + 10 & (-1) & \\
 \hline
 11 & \longrightarrow & (-0)
 \end{array}$$

- *Con necesidad de sumar "1" al resultado:*

$$\begin{array}{rcl}
 10 & (-1) & \\
 + 11 & (-0) & \\
 \hline
 1\ 01 & \longrightarrow & (+1)
 \end{array}$$

Obsérvese que si nos quedamos con los dos últimos bits (01), el resultado sería erróneo ya que 01 corresponde a +1 en C-1. Por consiguiente hay que sumarle "1" al resultado Así,

$$\begin{array}{r}
 10 \quad (-1) \\
 + 11 \quad (-0) \\
 \hline
 101 \\
 \downarrow +1 \\
 \hline
 10 \rightarrow (-1)
 \end{array}$$

➤ *Con problemas de rebose:*

$$\begin{array}{r}
 01 \quad (+1) \\
 + 01 \quad (+1) \\
 \hline
 010 \rightarrow (-1)
 \end{array}$$

Aquí hay error de rebose porque (+1)+(+1) es +2 y nos sale -1 (lógicamente en C-1). Esto es debido a que nos hace falta un bit más. Entonces, con tres bits, (010, +2 en decimal) sería correcta la suma. El bit de signo sería el 0 (+) y el de magnitud los otros dos, 10 (+2).

Así pues, al diseñar el circuito sumador en C-1 tenemos que detectar las configuraciones que generan este error de rebose. Para ello vamos a construir la tabla de verdad completa (figura 5.14).

La ecuación del rebose es:

$$rebose = \bar{A}_1 \bar{B}_1 S_1 + A_1 B_1 \bar{S}_1$$

[5.12]

n° decimal	B ₁	B ₀	n° decimal	A ₁	A ₀	C ₂	S ₁	C ₁	S ₀	n° decimal
(+0)	0	0	(+0)	0	0	0	0	0	0	(+0)
	0	0	(+1)	0	1	0	0	0	1	(+1)
	0	0	(-1)	1	0	0	1	0	0	(-1)
	0	0	(-0)	1	1	0	1	0	1	(-0)
(+1)	0	1	(+0)	0	0	0	0	0	1	(+1)
	0	1	(+1)	0	1	0	1	1	0	(-1) rebose
	0	1	(-1)	1	0	0	1	0	1	(-0)
	0	1	(-0)	1	1	1	0	1	0	
						+			1	
						0		1		(+1)
(-1)	1	0	(+0)	0	0	0	1	0	0	(-1)
	1	0	(+1)	0	1	0	1	0	1	(-0)
	1	0	(-1)	1	0	1	0	0	0	
						+			1	
						0		1		(+1) rebose
	1	0	(-0)	1	1	1	0	0	1	
						+			1	
						1		0		(-1)
(-0)	1	1	(+0)	0	0	0	1	0	1	(-0)
	1	1	(+1)	0	1	1	0	1	0	
						+			1	
						0		1		(1)
	1	1	(-1)	1	0	1	0	0	1	
						+		1	1	
						1		0		(-1)
	1	1	(-0)	1	1	1	1	1	0	
						+			1	
						1		1		(-0)

Figura 5.14. Descripción en extenso de las distintas situaciones posibles en la suma por C-1 de dos palabras de 2 bits.

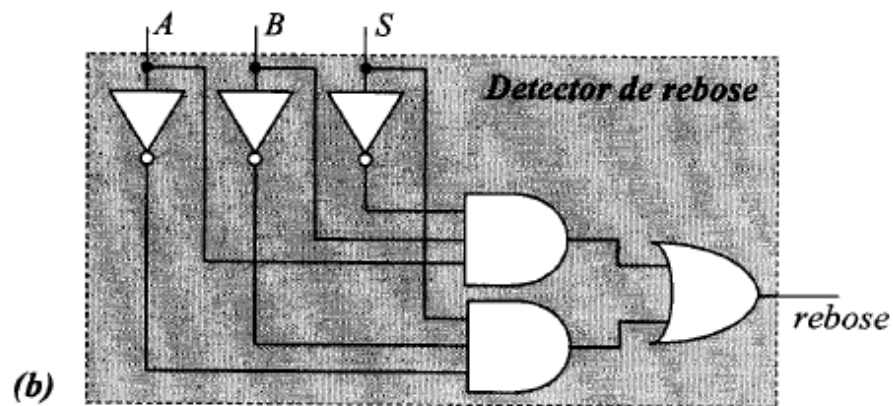
 


Figura 5.15. Suma por $C-1$. (a) Esquema del circuito a partir de sumadores y semisumadores. (b) Circuito detector del rebose.

5.4 Comparadores

 


Figura 5.16. Circuito comparador de dos "palabras" de un bit.

Si $A = B$ tendrá que ser: $A_3=B_3$, $A_2=B_2$, $A_1=B_1$ y $A_0=B_0$ y, por consiguiente, la condición de igualdad será:

$$E = E_3 \cdot E_2 \cdot E_1 \cdot E_0 = 1 \quad [5.14]$$

Para que se cumpla la condición $A > B$ pueden ocurrir dos de las siguientes situaciones:

$$\begin{aligned} A_3 > B_3 &\Rightarrow A_3 \bar{B}_3 \\ \text{ó } A_3 = B_3 \text{ y } A_2 > B_2 &\Rightarrow E_3 A_2 \bar{B}_2 \\ \text{ó } A_3 = B_3 \text{ y } A_2 = B_2 \text{ y } A_1 > B_1 &\Rightarrow E_3 E_2 A_1 \bar{B}_1 \\ \text{ó } A_3 = B_3 \text{ y } A_2 = B_2 \text{ y } A_1 = B_1 \text{ y } A_0 > B_0 &\Rightarrow E_3 E_2 E_1 A_0 \bar{B}_0 \end{aligned} \quad [5.15]$$

Finalmente, por exclusión, si $\bar{E} = 1$ y $C(A > B) = 0$, se tiene que cumplir que: $A < B$.

 


Figura 5.17. Extensión del circuito comparador a palabras de cuatro bits.

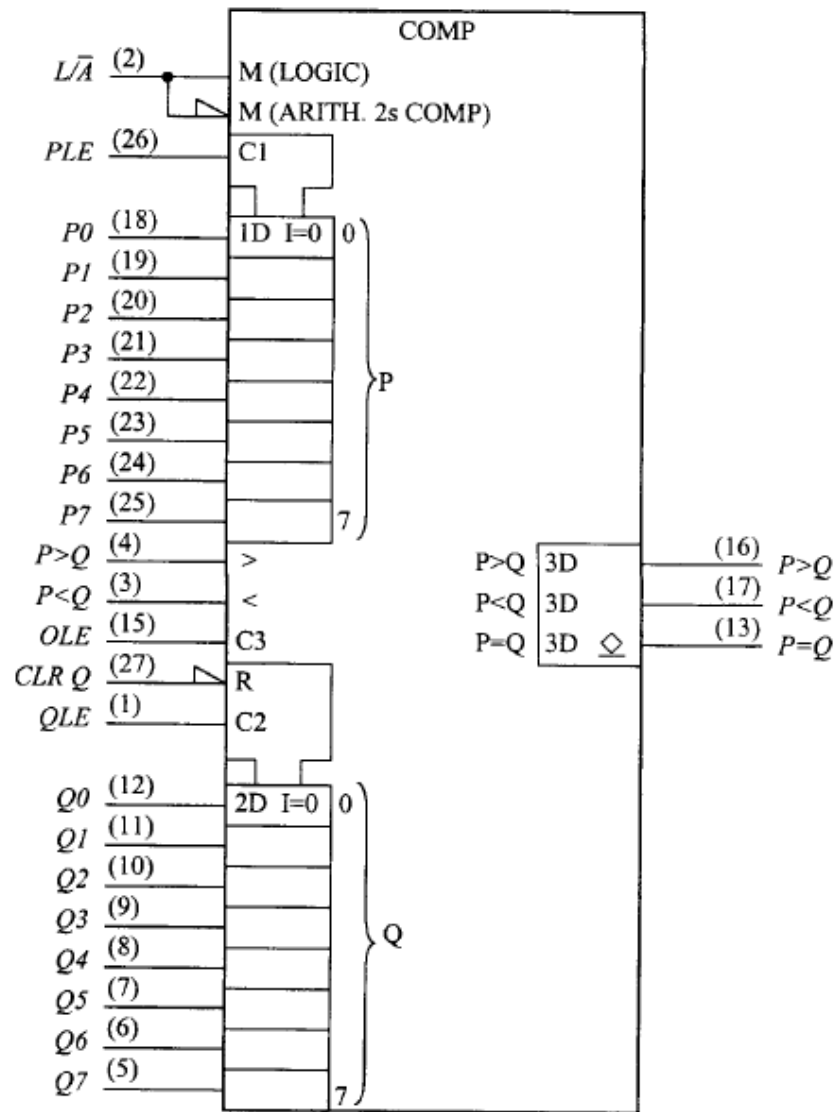


Figura 5.18. Circuito comparador de 8 bits, SN74AS866A. Símbolo lógico de acuerdo con las normas ANSI/IEEE.

TABLA DE FUNCIÓN DEL COMPARADOR							
Comparación	L/ \bar{A}	Datos de Entrada P0-P7, Q0-Q7	ENTRADAS		SALIDAS		
			P>Q	P<Q	P>Q	P<Q	P=Q
Lógica	H	P>Q	x	x	H	L	L
Lógica	H	P<Q	x	x	L	H	L
Lógica	H	P=Q	L	L	L	L	H
Lógica	H	P=Q	L	H	L	H	L
Lógica	H	P=Q	H	L	H	L	L
Lógica	H	P=Q	H	H	H	H	L
Aritmética	L	P AG Q	x	x	H	L	L
Aritmética	L	Q AG P	x	x	L	H	L
Aritmética	L	P=Q	L	L	L	L	H
Aritmética	L	P=Q	L	H	L	H	L
Aritmética	L	P=Q	H	L	H	L	L
Aritmética	L	P=Q	H	H	H	H	L

Figura 5.19. Tabla de selección de función en el comparador aritmético-lógico 74866. Con L/\bar{A} se selecciona el tipo de comparación (lógica o aritmética).

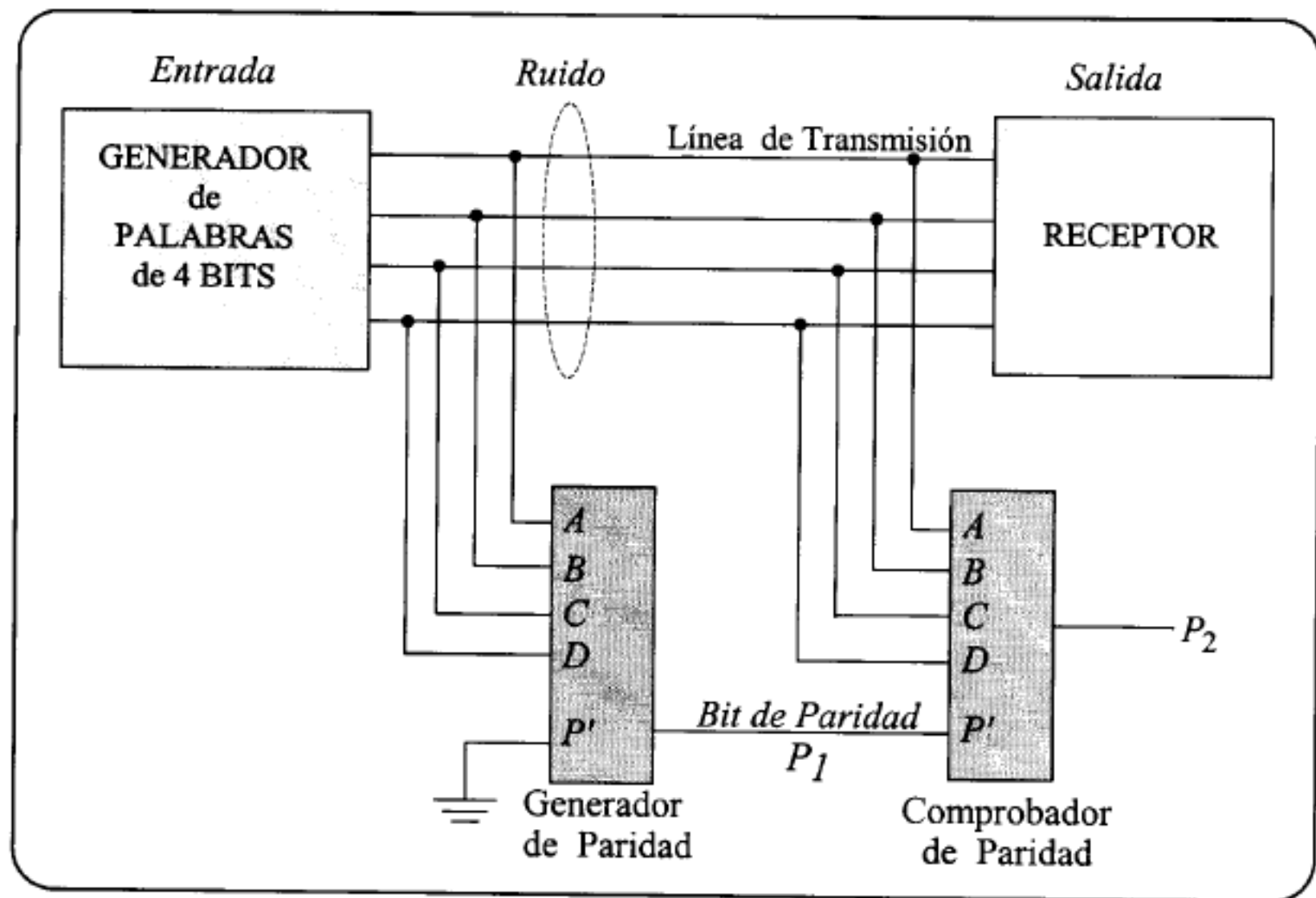


Figura 5.20. Circuitos detectores/generadores de paridad. Ilustración de su uso en transmisión.

Detector de paridad

 


Figura 5.21. Síntesis de un detector de paridad para 4 bits.

5.5 Unidades Aritmético-Lógicas (ALUS)

SELECCIÓN				DATO ACTIVO EN ALTA		
S ₃	S ₂	S ₁	S ₀	M=H	M=L	
				Funciones Lógicas	Operaciones Aritméticas	
					$\bar{c}_n=H$ (sin acarreo)	$\bar{c}_n=L$ (con acarreo)
L	L	L	L	$F = \bar{A}$	$F = A$	$F = A \text{ PLUS } 1$
L	L	L	H	$F = \overline{A+B}$	$F = A + B$	$F = (A + B) \text{ PLUS } 1$
L	L	H	L	$F = \bar{A}B$	$F = A + \bar{B}$	$F = (A + \bar{B}) \text{ PLUS } 1$
L	L	H	H	$F = 0$	$F = \text{MINUS } 1$ (comp. a 2)	$F = \text{Cero}$
L	H	L	L	$F = \bar{A}\bar{B}$	$F = A \text{ PLUS } \bar{A}\bar{B}$	$F = A \text{ PLUS } \bar{A}\bar{B} \text{ PLUS } 1$
L	H	L	H	$F = \bar{B}$	$F = (A + B) \text{ PLUS } \bar{A}\bar{B}$	$F = (A + B) \text{ PLUS } \bar{A}\bar{B} \text{ PLUS } 1$
L	H	H	L	$F = A \oplus B$	$F = A \text{ MINUS } B \text{ MINUS } 1$	$F = A \text{ MINUS } B$
L	H	H	H	$F = A\bar{B}$	$F = A\bar{B} \text{ MINUS } 1$	$F = A\bar{B}$
H	L	L	L	$F = \bar{A} + B$	$F = A \text{ PLUS } AB$	$F = A \text{ PLUS } AB \text{ PLUS } 1$
H	L	L	H	$F = \overline{A \oplus B}$	$F = A \text{ PLUS } B$	$F = A \text{ PLUS } B \text{ PLUS } 1$
H	L	H	L	$F = B$	$F = (A + \bar{B}) \text{ PLUS } AB$	$F = (A + \bar{B}) \text{ PLUS } AB \text{ PLUS } 1$
H	L	H	H	$F = AB$	$F = AB \text{ MINUS } 1$	$F = AB$
H	H	L	L	$F = 1$	$F = A \text{ PLUS } A$	$F = A \text{ PLUS } A \text{ PLUS } 1$
H	H	L	H	$F = A + \bar{B}$	$F = (A + B) \text{ PLUS } A$	$F = (A + B) \text{ PLUS } A \text{ PLUS } 1$
H	H	H	L	$F = A + B$	$F = (A + \bar{B}) \text{ PLUS } A$	$F = (A + \bar{B}) \text{ PLUS } A \text{ PLUS } 1$
H	H	H	H	$F = A$	$F = A \text{ MINUS } 1$	$F = A$

Figura 5.23. Tabla de verdad para lógica positiva de la ALU 181.

S3	S2	S1	S0	M	c _n
L	L	L	H	L	H

 
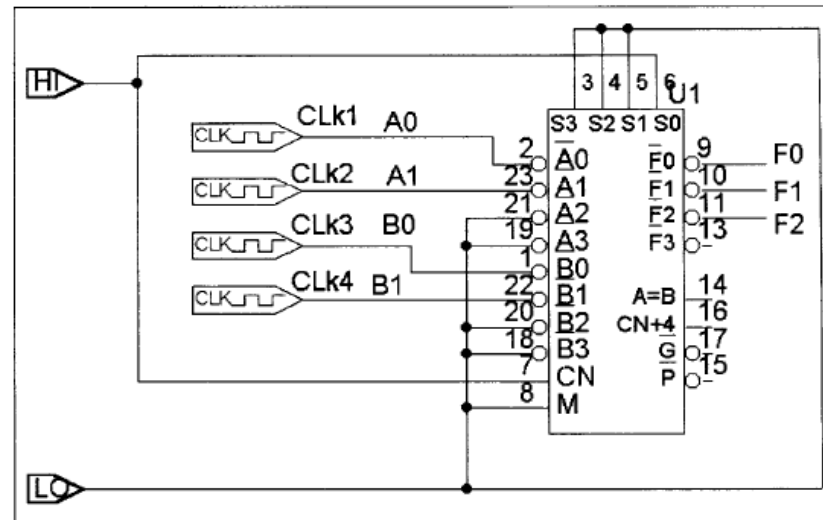


Figura 5.24. Esquema de conexión en el simulador de la ALU SN74181 y resultado correspondiente en forma de cronograma que muestra la evolución temporal de las entradas y salidas de la ALU manteniendo constantes los valores de las señales de control que seleccionan la operación.

<i>B1</i>	<i>A1</i>	<i>B0</i>	<i>A0</i>	<i>F2</i>	<i>F1</i>	<i>F0</i>
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	1	0	0	1
0	1	0	0	0	1	0
0	1	0	1	0	1	1
0	0	1	0	0	0	1
0	0	1	1	0	0	1
0	1	1	0	0	1	1
0	1	1	1	0	1	1
1	0	0	0	0	1	0
1	0	0	1	0	1	1
1	1	0	0	0	1	0
1	1	0	1	0	1	1
1	0	1	0	0	1	1
1	0	1	1	0	1	1
1	1	1	0	0	1	1
1	1	1	1	0	1	1

<i>B1 A1</i>				
<i>B0 A0</i>	00	01	11	10
00	0	0	0	0
01	1	1	1	1
11	1	1	1	1
10	1	1	1	1

$\overline{F0} = \overline{A0} \overline{B0}$ $F0 = A0 + B0$

<i>B1 A1</i>				
<i>B0 A0</i>	00	01	11	10
00	0	1	1	1
01	0	1	1	1
11	0	1	1	1
10	0	1	1	1

$F1 = A1 + B1$

Figura 5.25. Obtención de las expresiones de *F0*, *F1* y *F2*. Obsérvese que efectivamente, la función resultante es *A* OR *B*.