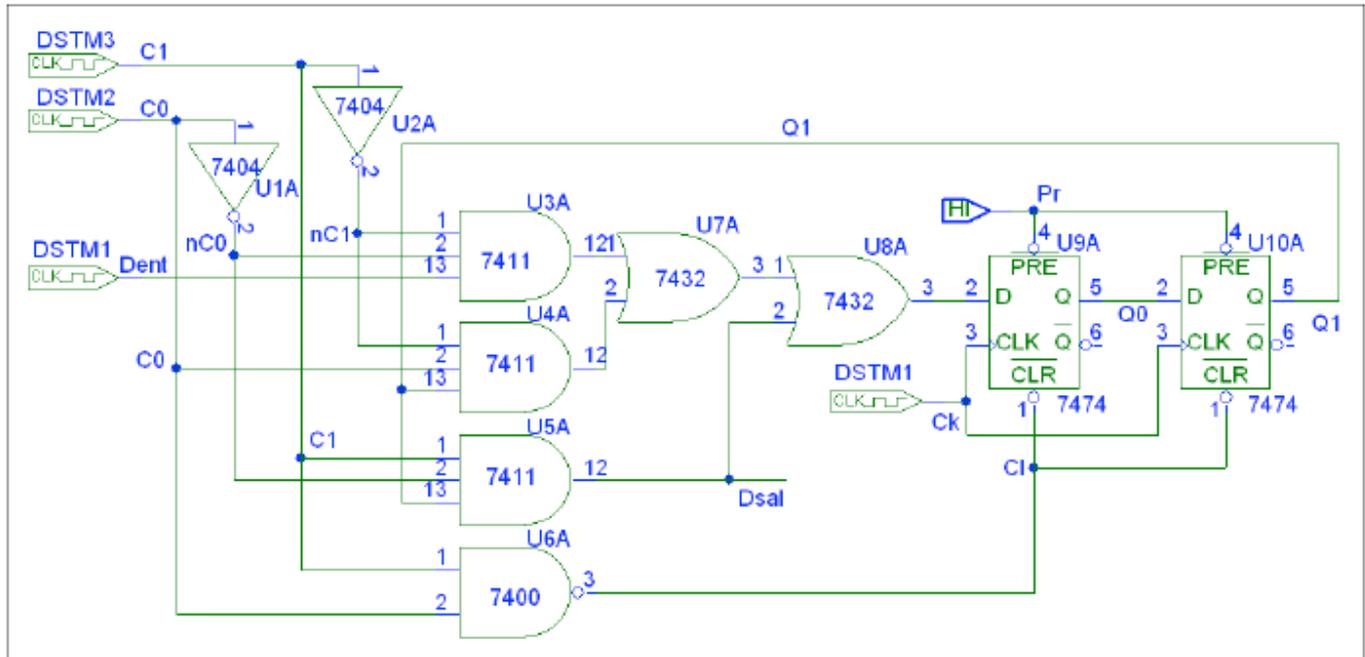


75. (Febrero, 2015) El circuito de la figura corresponde a una Memoria FIFO que, como sabéis, el principio de funcionamiento de estas memorias es el de los Registros de Desplazamiento. Los terminales de esta memoria son:

Dent = Entrada de datos
 Dsal = Salida de datos
 C1 C0 = Señales de control

¿Cuál de las tablas de verdad es la que describe su funcionamiento?



A)

C1 C0	Función
0 0	Escribe los datos de entrada
0 1	Lee sin destruir los datos grabados.
1 0	Recirculan los datos grabados
1 1	Borra los datos grabados

B)

C1 C0	Función
0 0	Escribe los datos de entrada
0 1	Recirculan los datos grabados
1 0	Lee sin destruir los datos grabados
1 1	Lee y destruye los datos grabados

C)

C1 C0	Función
0 0	Escribe los datos de entrada
0 1	Recirculan los datos grabados
1 0	Lee sin destruir los datos grabados
1 1	Borra los datos grabados.

D) Ninguna de las anteriores